



Seria Micii Electronisti

- construcție electronică pentru începători -

Radio „Retro” - nextEdu

- instrucțiuni de asamblare -



Radio „Retro”

Construiește-ți propriul radio AM! 😊

■ Ce găsești în pachet:

- ✓ 4 x rezistoare marcate cu codul culorilor
- ✓ 7 x condensatoare nepolarizate / ceramice
- ✓ 4 x condensatoare polarizate / electrolitice
- ✓ 1 x circuit integrat
- ✓ 1 x potențiometru
- ✓ 1 x întrerupător slider (ON/OFF)
- ✓ 1 x bară de ferită (antena)
- ✓ 3m conductor de bobinaj al antenei (pentru cele 2 înfășurări numerotate)
- ✓ 2 x suporti de montare și susținere a antenei / barei de ferită
- ✓ 1 x buton pentru potențiometru de volum
- ✓ 1 x buton (tip roată) pentru acord
- ✓ 1 x suport baterie 9V (6F22)
- ✓ 3 x șuruburi și 3 piulițe pentru fixarea soclului de baterie
- ✓ 4 x holșuruburi de 4...5mm lungime
- ✓ 2 x fire pentru conectarea difuzorului
- ✓ 1 x difuzor de 0.2...0.5W/ 4Ω sau 8Ω

Nu te speria! 😊 Vei găsi mai jos poze cu componentele electronice de care ai nevoie.

Cuprins manual

Sfaturi înainte de asamblare	2
Echipamente și instrumente necesare asamblării	3
Practici corecte de lipire	4
Schema electronică și dispunerea componentelor electronice	6
Identificarea și lipirea componentelor electronice	8
Verificarea KIT-ului și rezolvarea eventualelor probleme	15
Testare și funcționare	18

❖ Sfaturi înainte de asamblare

Înainte de a începe:

- îți reamintim că acesta este un kit educațional de electronică pentru copii și adolescenți;
- asigură-te că ai înțeles instrucțiunile și ai răbdarea necesară să construiești un montaj electronic de acest fel;
- urmează pas cu pas instrucțiunile din acest ghid;
- poți începe lipirea componentelor electronice și singur, dar este indicat să ai un ajutor lângă tine: tată, mamă, sora, frate, unchi, mătușă, bunic, bunică, cățel, pisică ☺;
- lipește toate componentele pe placa de circuit imprimat (denumită și PCB, din engleză: printed circuit board), așa cum indică pașii și imaginile din acest ghid;

Mici secrete pentru a construi cu succes:

- asigură-te că utilizezi un letcon de calitate pentru lipituri, care să aibă un vârf ascuțit;
- folosește aliaj de lipit (fludor) de calitate, care să conțină deja flux în interiorul său (nu folosi flux suplimentar, sacăz sau alte materiale și substanțe despre care crezi că ușurează procedura de lipire);
- vârful de lipire se curăță des (după 2-3 lipituri consecutive) cu ajutorul unui burete metalic special conceput în acest sens (nu de bucătărie ☺);
- este necesar ca vârful de lipire să fie tot timpul curat și pregătit: aspectul lucios îți indică acest lucru;

☺ Găsești toate materialele de care ai nevoie pe www.nextedu.ro

❖ Echipamente și instrumente necesare asamblării

Pentru realizarea cu succes a kit-ului electronic ai nevoie de următoarele instrumente și accesorii de bază:

- letcon sau stație de lipit cu reglaj de temperatură;
- fludor cu plumb de diametru 0.5mm sau 0.7mm maxim (de obicei împachetat în rolă sau tub);
- patent de tip sfic pentru tăiat fire sau terminalele componentelor;
- patent cu vârf lat pentru îndoi terminalele componentelor sau pentru a le menține în poziție la locul de lipire;
- formator de terminale pentru a îndoi terminalele componentelor;
- opțional, pentru corectarea lipiturilor greșite, se poate folosi tresa absorbantă;

Letcon	Fludor	Patent sfic	Patent lat	Tresa absorbantă	Formator terminale
					

Pachetul electronistului începator aici: <https://nextedu.ro/produse/pachetul-electronistului-incepator.html>


❖ Practici corecte de lipire



Pentru ca aparatul să funcționeze, este necesar să respecti anumite instrucțiuni. Calitatea lipiturilor, modul de așezare al componentelor pe placa de circuit imprimat precum și buna înțelegere a conexiunilor circuitului electronic stau la baza succesului în realizarea acestui kit electronic educațional.

Pași de lipire:

- îndoaie terminalele componentelor electronice în unghi drept (unde este cazul) folosind formatorul de terminale (**în al patrulea șanț din spre vârf**) sau un patent lat și introdu-le în găurile lor, marcate pe placa de circuit imprimat.
- după ce ai introdus componenta în placă, îndoaie puțin terminalele de o parte și de alta pentru a o fixa temporar în acel loc (poza 4, de la stânga la dreapta).

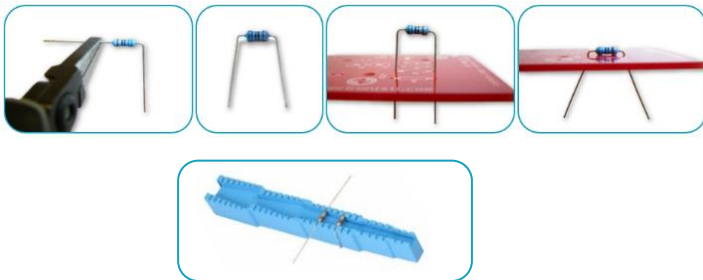

- apropie vârful de lipire al letconului, de terminalul componentei și de gaura argintată prin care este trecut terminalul componentei;
- adu fluidorul în același loc și menține timp de 2 secunde, până acesta se topește;
- se îndepărtează pe rând fluidorul, apoi imediat vârful letconului;
- taie excesul de terminal cu un patent sfic, cu placa obligatoriu îndreptată înspre masa de lucru pentru că acesta te poate răni sărind!
- o lipitură trebuie să dureze între 3 și 5 secunde, maxim!




❖ Schema electronică și dispunerea componentelor electronice



- componentele electronice fizice sunt reprezentate sub forma unor simboluri electronice, pe schema electrică.
- folosind simboluri, se desenează schema electronică ce conține toate conexiunile dintre componente.

Schema electronică:

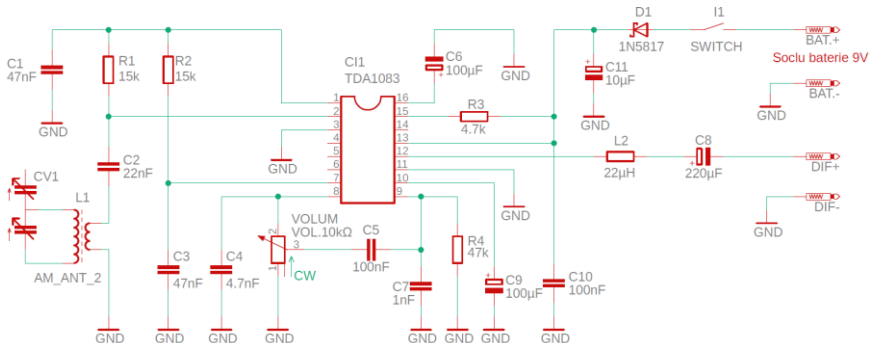


❖ Schema electronică și dispunerea componentelor electronice



- identifică cele două fețe ale plăcii de circuit imprimat (vei lipi cu fludor piesele pe partea care nu are desenată forma pieselor)
- pe partea cu scrisul vor trebui montate componentele electronice, prin găurile corespunzătoare fiecăreia. Pe partea cu traseele electrice și găuri argintate, (pe care nu este așa mult scris), trebuie lipite terminalele componentelor, cu fludor.

Dispunerea componentelor:

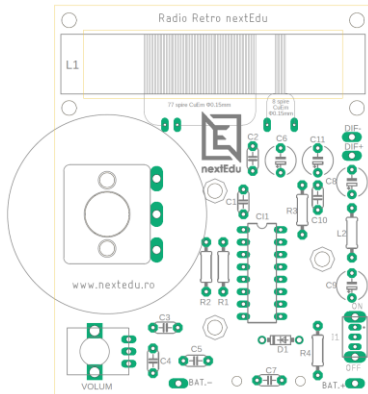

❖ Identificarea și lipirea componentelor electronice



Înainte de a începe să montezi componentele electronice, citește cu atenție instrucțiunile de asamblare și urmează **exact** ordinea pașilor de mai jos. Verifică de două ori, înainte de a lipi o componentă: valoarea piesei și poziția în care o montezi pe placa de circuit imprimat. Nu te grăbi să finalizezi montajul pentru că eventualele greșeli ce pot apărea datorită grabei, vor consuma mult timp și îndemânare pentru a le remedia ulterior!

- lipește rezistorii

- identifică rezistorii, folosind codul culorilor inscripționat pe ei. Textul de pe placa de circuit imprimat îți arată unde vine amplasat fiecare rezistor.

☒	Nume în schemă	Valoare	Codul culorilor
	R1,R2	15kΩ	rosu-verde-portocaliu
	R3	4.7kΩ	galben-violet-rosu
	R4	47kΩ	galben-violet-portocaliu



exemplu de
rezistor

- lipește diodele

- dioda are 2 terminale denumite **anod** și **catod**. Catodul este desenat cu o linie gri pe corpul diodei
- urmărește desenul de pe PCB și fixează diodele în poziție corectă: catodul desenat pe diodă (cercul) trebuie să corespundă cu catodul de pe placa de circuit imprimat

☒	Referință	Valoare
	D1	1N5817



exemple de diode

- lipește inductorul

- identifică inductorul, folosind codul culorilor inscripționat pe el. Textul de pe placa de circuit imprimat îți va arăta unde este amplasat inductorul.


☒	Nume în schemă	Valoare	Codul culorilor
	L1	22uH	roșu - roșu - negru



*exemplu de
bobină*

- lipește întrerupătorul ON/OFF

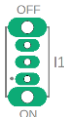- identifică întrerupătorul I1 din schemă și lipește-l pe placa de circuit imprimat având grijă să îl poți acționa după ce l-ai lipit.



*Tipuri posibile de
întrerupătoare*



- lipește suportul pentru circuitul integrat și introdu circuitul în soclu

- identifică circuitul integrat și suportul lui folosind imaginile de mai jos.
- pinul 1 al circuitului integrat este marcat printr-un cerculeț pe corpul acestuia.
- urmărește cu atenție pe placa de circuit imprimat poziția în care se montează soclul circuitului integrat, acesta având o formă anume.

☒	Nume în schemă	Valoare
	C11	TDA1083



Suport circuit integrat



Circuitul integrat

- lipește condensatoarele nepolarizate

- identifică condensatorii nepolarizați, folosind codul din cifre inscripționat pe ei. Textul de pe placa de circuit imprimat îți arată unde vine amplasat fiecare condensator de acest tip.

☒	Referință	Valoare	Cod de cifre
	C1,C3	47nF	474
	C2	22nF	223
	C4	4.7nF	472
	C5,C10	100nF	104
	C7	3.3nF	332

exemplu de
capacitor

- lipește condensatoarele polarizate

- pe corpul condensatorului este scrisă valoarea lor și au indicat piciorușul " - " minusul. Celălalt picioruș este " + " plusul. De asemenea, terminalele au și lungimi diferite. Piciorușul mai lung este " + " plusul.
- pe cablaj este marcat unde trebuie introdus terminalul plus al condensatorului.
- verifică cu atenție că ai introdus bine această componentă înainte de a o lipi!

☒	Referință	Valoarea
	C6,C9	100 μ F
	C8	220 μ F
	C11	10 μ F




exemplu de capacitor polarizat

- lipește potențiometrele de acord si de volum si monteaza butoanele de plastic pe axul acestora

- identifică fiecare potențiometrul și lipește-l pe placă. Este posibil să trebuiască să îndrepti lamelele de pe lateral astfel încât să intre ușor în PCB.
- lipește și lamelele potențiometrului de PCB pentru o fixare mai bună.

☒	Referință	Valoarea	Cod de cifre
	Volum	10k Ω	103

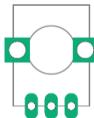

exemplu de potentiometru

- construiește antena radioului și fixeaz-o de cablaj

- identifică în pachet sârma de cupru emailat
- gasește în pachet bara de ferită. Pe ea vom înfășura sârma folosindu-ne de banda adezivă de pe spate, aceasta va ține sârma să nu se deplaseze.
- dezlipște protecția benzii adezive de pe spatele barei de ferită
- vom începe să înfășurăm bobina cea mare cu 77 spire, la aproximativ 1cm față de capătul din partea stângă a barei de ferită. Lasă un capăt de fir de 2cm și apoi începe să înfășori spiră lângă spiră cu atenție numărând cele 77 de spire. (vezi imaginea 1)
- acum vom începe să înfășurăm bobina cea mică. Lasă un spațiu de 0.5cm între bobina cea mare și începe să înfășori 6 spire lăsând un capăt de fir de 2cm.
- fixează bara de cablaj cu cele două elemente de prindere și cu cele 4 șuruburi mici (vezi imaginea 2)
- dezizolează capetele firelor de cupru de la fiecare bobină
- introdu firele în găurile marcate din cablaj și cositorește-le (vezi imaginea 1). Ai grijă să urmărești traseul astfel încât să respecti unde se conectează fiecare bobină.



imaginea 1



imaginea 2

- lipește și fixează condensatorul variabil

- identifică condensatorul variabil folosind imaginea de mai jos.
- îndoia în sus piciorușele și introdu-le în placă.
- prinde condensatorul de placă folosind cele 2 șuruburi scurte.
- cositorește piciorușele condensatorului de cablaj și taie-le pe partea cealaltă a cablajului (vezi imaginea 1).

Imaginea 1



☑	Referință	Valoarea
	CV1	Condensator variabil




exemplu de
condensator
variabil




- atașează suportul de baterie și lipește-l / introdu bateria în soclu

- suportul de baterie se atașează după ce ai lipit toate componentele electronice, pe partea pe care ai făcut lipiturile.
- firele se taie la lungimea potrivită și ce rămâne se folosește la lipirea difuzoarelor în următorul pas.
- acesta se atașează folosind cele 3 șuruburi cu piulițe.
- firul roșu și negru de la baterie se scot prin cele 2 găuri de la baza plăcii de circuit imprimat și se lipesc în găurile inscripționate, cel **roșu** trebuie lipit la **BAT+** iar firul **negru** trebuie lipit la **BAT-**.

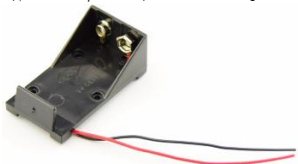

- lipește firele la difuzor pe cablaj

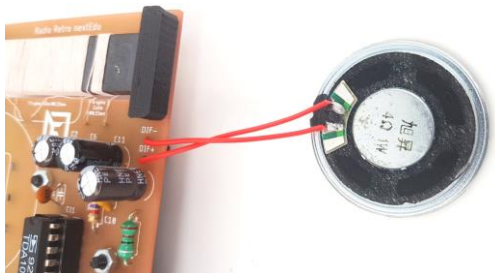- folosește bucățile de fire rămase de la lipirea soclului de baterie. Dacă difuzorul vine cu firele deja lipite treci la urmatorul pas.
- lipește firele pe cablaj în locul indicat. Momentan nu contează care este plusul și care este minusul, așa că le poți lipi cum dorești.



❖ Verificarea KIT-ului și rezolvarea eventualelor probleme



Deși în acest moment ești foarte dornic să vezi cum funcționează montajul electronic construit, este foarte important să faci o verificare vizuală finală a lipiturilor. Dacă vei conecta bateria sau mufa USB înainte de a corecta posibilele scurtcircuitate sau piese montate greșit, s-ar putea ca montajul să se defecteze. Cele mai frecvente erori și modul cum se pot corecta sunt prezentate mai jos.

Componente electronice lipite în poziția greșită:

- verifică valorile rezistorilor urmărind codul culorilor marcat pe ele și locul corect de amplasare pe placă. Anumite culori pot fi confundate între ele.
- verifică diodele dacă sunt lipite în poziție corectă, inelul marcat pe ea trebuie să corespundă cu linia de pe placa de circuit imprimat.
- verifică tranzistorii să fie în poziție corectă, forma lor fizică să corespundă cu simbolul de pe placa de circuit imprimat.
- verifică condensatorii polarizați să fie în poziție corectă. Ține minte că pe corpul lor este marcat semnul minus, dar în simbolul de pe placa de circuit imprimat este marcată gaura unde trebuie lipit plusul (există un + desenat acolo).
- verifică circuitele integrate să nu aibă pini îndoiți și să fie introduse bine în soclul lor.

Cum demontăm o componentă pe care am lipit-o greșit:

- în această situație trebuie să îndepărtăm fludorul cu care am fixat componenta electronică la locul respectiv. Ne vom ajuta de tresa absorbantă, care este practic o bandă de cupru capabilă să absoarbă fludorul încălzit.
- procedura constă în a așeza un capăt al tresei pe zona de unde vrem să luăm fludorul, apoi venim cu vârful stației de lipit peste tresa și așteptăm ca fludorul să se topească. Tresa trebuie ridicată imediat după ce a absorbit fludorul, pentru a nu se întări și lipi pe cablaj.
- pentru a repeta procedura, trebuie să folosim un capăt curat al tresei, deci vom tăia partea care a absorbit fludorul și este deja încărcată cu acesta.



tresa absorbantă

❖ Verificarea KIT-ului și rezolvarea eventualelor probleme

Lipituri realizate greșit:

- verifică toate lipiturile realizate, ca nu cumva unele să fie incomplete sau fludorul să fie prea puțin, ceea ce ar putea duce la o lipitură incorectă sau la un contact electric imperfect.
- o lipitură realizată corect trebuie să aibă o formă conică, ca în imaginea alăturată, prima din stânga (1).
- a doua lipitură din poza din dreapta nu are contact cu traseele de pe placa de circuit imprimat, iar a treia nu are contact electric cu terminalul componentei (piciorușul se mișcă în gaură), deci lipiturile ar trebui refăcute.
- pentru a corecta o lipitură greșită, reîncălzești și adăuști fludor dacă nu este suficient.



exemplu de lipituri diferite

Scurtcircuite:

- acestea constau în conexiuni electrice accidentale între terminale, care n-ar trebui să facă contact în mod normal.
- fludorul de pe un terminal, dacă este în exces, poate să facă un contact cu un terminal alăturat al altei componente.
- pentru a repara un scurtcircuit puteți folosi tresa absorbantă, care absoarbe excesul de fludor. Trebuie refăcută lipitura dacă aceasta nu mai arată corespunzător și nu mai este fludor la locul de lipire.



exemplu de scurtcircuit

❖ Testare și funcționare

După ce ai terminat de verificat asamblarea KIT-ului, poți începe testarea acestuia:

- alimentează circuitul cu o baterie de 9V încărcată
 - pornește montajul de la întrerupător și rotește potențiometrul de VOLUM în sensul acelor de ceasornic până se aude un zgomot continuu (un fâșâit).
 - învârt ușor de butonul condensatorului variabil de ACORD într-un sens sau în celălalt, până vei găsi un post de radio AM.
 - este posibil să fie nevoie să miști radioul în diferite poziții pentru a recepționa posturi de radio.
-
- Dacă nu auzi un zgomot nici când ai dat volumul la maximum, verifică conexiunea difuzorului. Iar dacă conexiunea e bună și tot nu se aude nimic, va trebui să verifici fiecare componentă să te asiguri că ai montat-o corect.

😊 Felicitări, ai realizat primul tău **Radio retro AM!** 😊

nextEdu

Drumul sigur pentru a
deveni creatori, nu doar
consumatori de
tehnologie™.



nextEdu

© 2018 - 2026 ROWAVES SRL | Toate drepturile rezervate | web: www.nextedu.ro | mail: comenzi@nextedu.ro | rev. 1.1 – Aug.2026

Mărcile comerciale ROWAVES®, nextEdu® și sigla ROWAVES® sunt înregistrate cu toate drepturile legale deținute de ROWAVES SRL, la nivelul EUIPO, în numeroase țări, inclusiv în România.